

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών, ροή Υ, 6^ο εξάμηνο

Αναφορά 1^{ης} Σειράς Ασκήσεων,

Στοιχεία σπουδαστών

Όνομα: Μαντζούτας Ανδρέας Α.Μ. : 03117108

Όνομα: Τσιτσής Αντώνιος Α.Μ. : 03117045


Εξάμηνο: 6^ο

Ημερομηνία: 29/04/2020

1^η Άσκηση

Με τη βοήθεια του πίνακα 2 του παραρτήματος 2, συντάξαμε τον κώδικα assembly που ζητήθηκε, καθώς και το διάγραμμα ροής του προγράμματος:
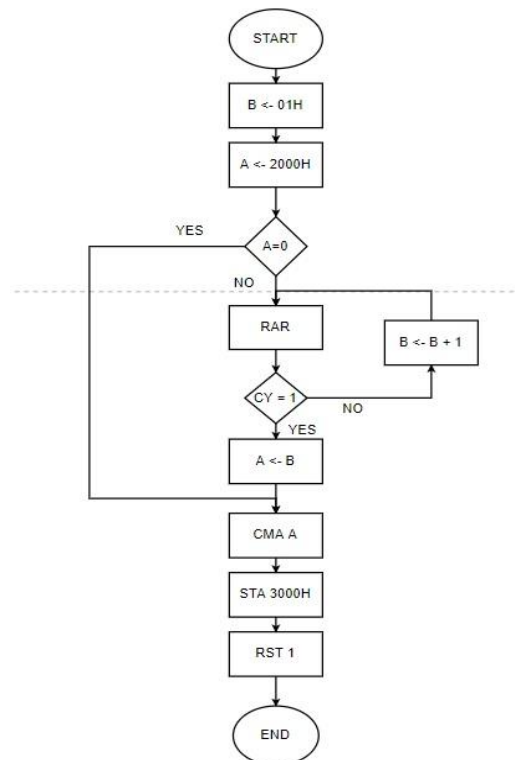
```
START:      MVI B,01H
             LDA 2000H
             CPI 00H
             JZ  ADR3
ADR2:       RAR
             JC  ADR2
             INR B
             JNZ ADR2
ADR3:       MOV A,B
ADR3:       CMA
             STA 3000H
             RST 1
END
```



Έπειτα, για την επίτευξη μιας συνεχόμενης ροής στη λειτουργία του προγράμματος, αρκεί να βάλουμε ένα «άλμα» πριν το END που να οδηγεί το πρόγραμμα στην ετικέτα START. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με χρήση της εντολής :

JMP START

Ο κώδικας επισυνάπτεται με όνομα ask1.8085

2^η Άσκηση

```
IN 10H
LXI B,0244H ; KA8ISTERISH 1/2second
MVI D,01H ;arxikopoiisi D
CMA
STA 3000H

DECISION:    CALL DELB ;klisi kathisterisis
             LDA 2000H
             ANI 02H ; an to 2o lsb einai on, freeze
             CPI 00H
             JZ FREEZE
             LDA 2000H
             ANI 01H ;mask 1st lsb
             CPI 00H
             JNZ PERADOTHE
             JMP NORMALMOVE

NORMALMOVE:  MVI E,00H ;apli kukliki kinisi 123456781234...
             MOV A,D
             RLC
             MOV D,A
             CMA
             STA 3000H
             JMP DECISION

PERADOTHE:   MOV A,E ;kinisi 123456787654...
             CPI 00H ;an a!=0, pigaine anapoda
             JNZ DOTHE
             JMP PERA

PERA:        MVI E,00H
             MOV A,D
             CPI 80H ;an eimai sto teleutaio led, pao deksia
             JNC DOTHE
             RLC ; kinoume aristera
             MOV D,A
             CMA
             STA 3000H
             JMP DECISION

DOTHE:       MOV A,D
             MVI E,01H
             CPI 01H ;an eimai sto proto led, pao aristera
             JZ PERA
             RRC ;kinoume deksia
             MOV D,A
             CMA
             STA 3000H
             JMP DECISION

FREEZE:      MVI A,FEH
             STA 3000H
             JMP DECISION

END
```

Ο κώδικας επισυνάπτεται με όνομα ask2.808

3^η Άσκηση

```
START:
    MVI D,00H
    LDA 2000H ;diasma eisodou
    CPI 64H ;sygkrisi me 100
    JNC MODULO ;an megalutero 100, pigaine sto modulo
    JMP CORE

MODULO:

    SUI 64H ;afairese 100
    CPI 64H ;an megalutero 100, ksana sto modulo
    JNZ MODULO
    JMP CORE

CORE:
    SUI 0AH ;afairesel0
    INR D ;metra tis 10ades
    CPI 0AH ;an megalutero toy 10
    JNZ CORE ;ksana afairese 10
    MOV C,A ;store to periexomeno tou A ston c
    MOV A,D ; store to D ston B
    RLC ; 4 rotate oste na ftiaksoume ta 4 msb
    RLC
    RLC
    ADD C ; prosthese ta 4 lsb
    CMA
    STA 3000H ;ektupose
    RST 1
    JMP START

END
```


Ο κώδικας επισυνάπτεται με όνομα ask3.8085

4^η Άσκηση

Με τις δοθείσες τεχνολογίες οι συναρτήσεις κόστους-αριθμού τεμαχίων είναι οι εξής:

1. Κόστος = 20.000 /τεμάχια + (15 + 15) (**I.C.**)
2. Κόστος = 10.000 /τεμάχια + (60 + 10) (**FPGAs**)
3. Κόστος = 600.000/τεμάχια + (1 + 1) (**SoC**)


Και οι γραφικές τους :

 

Τα συνολικά κόστη είναι:

1. Κόστος = 20.000 + (15 + 15)*τεμάχια (**I.C.**)
2. Κόστος = 10.000 + (60 + 10)*τεμάχια (**FPGAs**)
3. Κόστος = 600.000 + (1 + 1)*τεμάχια (**SoC**)

Και οι γραφικές τους :

 

Συνεπώς φαίνεται ότι ανάλογα με το πόσα τεμάχια θέλουμε να παράγουμε επιλέγουμε τις εξής τεχνολογίες:

- Από 0 – 250 τεμάχια την **FPGAs**
- Από 250 – 10000 τεμάχια την **I.C.**
- Από 10000 - άπειρα τεμάχια την **SoC**

Για να εξαφανιστεί η επιλογή 1(I.C.) αλλάζοντας το κόστος παραγωγής της τεχνολογίας **FPGAs** πρέπει το κόστος αυτό να γίνει μικρότερο ή ίσο του 20,5 € (ώστε οι καμπύλες κόστους των τριών επιλογών να τέμνονται στο ίδιο σημείο)

Άρα έχω την γραφική :



Και άρα οι συμφέρουσες επιλογές αναλόγως το πλήθος των τεμαχίων γίνονται:

- Από 0 – 10000 τεμάχια την **FPGAs**
- Από 10000 - άπειρα τεμάχια την **SoC**

5^η Άσκηση

(i) Δομική Περιγραφή

$$F1 = A(CD + B) + BC'D$$

```
module F1 (E, A, B, C, D);  
    input A, B, C, D;  
    output E;  
    wire notC, notD, w1, w2, w3, w4;  
    not G1(notC, C);  
    not G2(notD, D);  
    and G3(w1, B, notC, notD);  
    and G4(w2, C, D);  
    and G5(w3, w4, A);  
    or G6(w4, w2, B);  
    or G7(E, w3, w1);  
endmodule
```

$$F2(A, B, C, D) = \sum (0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15)$$

```
primitive F2_help(e, a, b, c, d);  
    output e;  
    input a, b, c, d;  
    table  
    0 0 0 0 : 1;  
    0 0 0 1 : 0;  
    0 0 1 0 : 1;  
    0 0 1 1 : 1;  
    0 1 0 0 : 0;  
    0 1 0 1 : 1;  
    0 1 1 0 : 0;  
    0 1 1 1 : 1;  
    1 0 0 0 : 1;  
    1 0 0 1 : 0;  
    1 0 1 0 : 1;  
    1 0 1 1 : 1;  
    1 1 0 0 : 0;  
    1 1 0 1 : 0;  
    1 1 1 0 : 1;  
    1 1 1 1 : 1;  
    endtable
```

endprimitive

```
module F2(E, A, B, C, D);  
    input A, B, C, D;  
    output E;  
    F2_help(E, A, B, C, D);  
Endmodule
```

F3=ABC + (A + B)CD +(B+ CD)E

```
module F3(F, A, B, C, D, E);  
    output F;  
    input A, B, C, D, E;  
    wire w1, w2, w3, w4, w5, w6;  
  
    and G1(w1, A, B, C);  
    and G2(w2, C, D, w5);  
    and G3(w3, C, D);  
    and G4(w4, w6, E);  
  
    or G5(w5, A, B);  
    or G6(w6, B, w3);  
    or G7(F, w1, w2, w4);  
endmodule
```

F4 = A(BC+D+E)+CDE

```
module circuit_with_F4 (F, A, B, C, D, E);  
    output F;  
    input A, B, C, D, E;  
    wire w1, w2, w3, w4;  
  
    and G1(w1, B, C);  
    and G2(w2, C, D, E);  
    and G3(w3, w4, A);  
    or G4(w4, w1, D, E);  
    or G5(F, w3, w2);  
endmodule
```


(ii) Μοντελοποίηση Ροής Δεδομένων

$$F1 = A(CD + B) + BC'D'$$

```
module F1(E, A, B, C, D);  
    output E;  
    input A, B, C, D;  
    assign E = ( A & ((C&D) | B) | (B & (~C) & (~D)));  
endmodule
```

$$F2(A, B, C, D) = \Sigma (0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15)$$

```
module F2(E, A, B, C, D);  
    output E;  
    input A, B, C, D;  
    assign E = ((~A & ~B & ~C & ~D) | (~A & ~B & C & ~D) | (~A & ~B & C & D) |  
                (~A & B & ~C & D) | (~A & B & C & D) | (A & ~B & ~C & ~D) |  
                (A & ~B & C & ~D) | (A & ~B & C & D) | (A & B & C & ~D) |  
                (A & B & C & D));  
endmodule
```

$$F3 = ABC + (A + B)CD + (B + CD)E$$


```
module F3(F, A, B, C, D, E);  
    output F;  
    input A, B, C, D, E;  
    assign F = ((A & B & C) | ((A | B) & C & D) | ((B | (C & D)) & E);  
endmodule
```

$$F4 = A(BC + D + E) + CDE$$


```
module F4(F, A, B, C, D, E);  
    output F;  
    input A, B, C, D, E;  
    assign F = ((A & ( (B & C) | D | E)) | (C & D & E));  
endmodule
```

6^η Άσκηση


α)

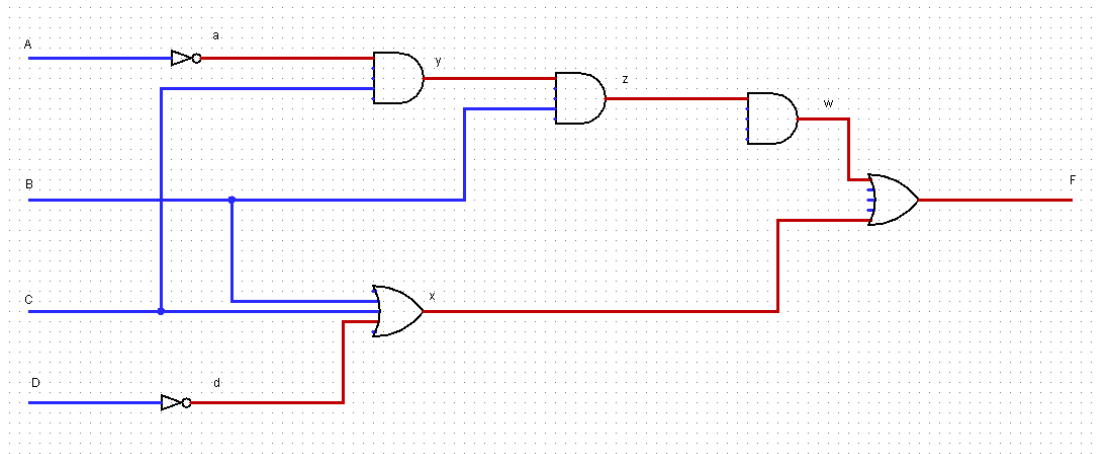

β)

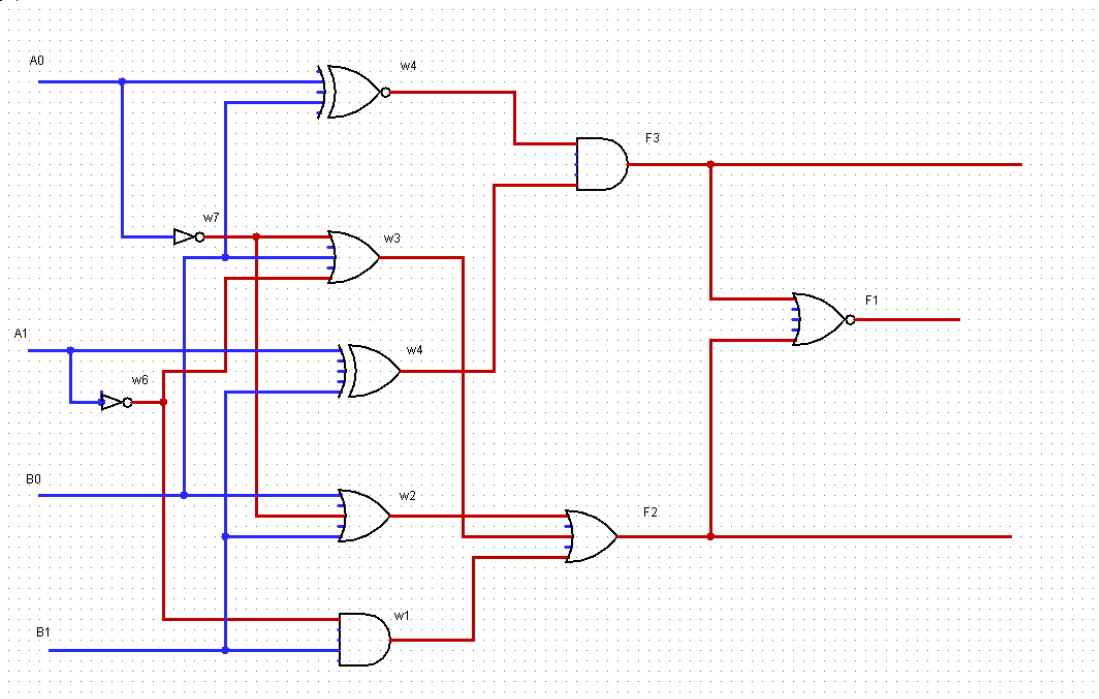

γ)

 

(ii)

```
module half_adder (output S,C ,input x,y) ;
xor(S ,x ,y );
and(C ,x ,y );
endmodule
```

```
module full_adder(output S,C , input x,y,z) ;
    wire w1,w2,c2;
    half_adder G1(w1,w2,x,y);
    half_adder G2(S,w3,w1,z);
    or G3(C,w2,w1);
endmodule
```

```
module 4_bit_adder_subtractor(output [3:0] Sum , output C0 , input [3:0]A , input
[3:0] B,input M);
    wire c1,c2,c3,B0,B1,B2,B3;
    xor
        G0(B0,B[0],M),
        G1(B1,B[1],M),
        G2(B2,B[2],M),
        G3(B3,B[3],M);
    full_adder
        FA0(Sum[0],c1,A[0],B0,M),
        FA1(Sum[1],c2,A[1],B[1],M),
        FA2(Sum[2],c2,A[2],B[2],M),
        FA3(Sum[3],c3,A[3],B[3],M);
endmodule
```

(iii)

```
module 4bit_Adder_Subtractor (Sum,Cout,A,B,select);  
    output [3:0]Sum ;  
    output Cout;  
    input [3:0] A, B;  
    input select;  
    assign { Cout,Sum } = select ? (A – B) : (A + B);  
endmodule
```

7^η Άσκηση

(i) Mealy FSM

```
module Mealy_fsm(y, x, clock, reset);  
    output reg y;  
    input x, clock, reset;  
    reg [1,0] state;  
    parameter a=2'b00, b=2'b01, c=2'b10, d=2'b11;  
  
    always@(posedge clock, negedge reset)  
    if (reset==0) state <= a;  
    else case (state)  
        a: if (x) state <= c; else state <=b;  
        b: if (x) state <= d; else state <=c;  
        c: if (x) state <= d; else state <=b;  
        d: if (x) state <= a; else state <=c;  
    endcase  
    assign y_out = ((~state[0] & state[1] & x) | (state[0] & ~state[1] & x) |  
                    (state[0] & state[1] & ~x) | ( ~state[0] & ~state[1] & ~x));  
endmodule
```

(ii) Moore Fsm

```
module Moore_fsm1(x,y,clock,reset);  
  
    output y;  
    input x, clock, reset;  
    reg [1:0] state;  
    parameter a=2'b00, b=2'b01, c=2'b10, d=2'b11;  
    always@(posedge clock, negedge reset)  
    if (reset==0) state <= a;  
    else case(state)  
        a: if (x) state<=c else state<=b;  
        b: if (x) state<=d else state<=c;  
        c: if (x) state<=d else state<=b;  
        d: if (x) state<=a else state<=c;  
    endcase  
    assign y = state[1] ^ state[0];  
  
endmodule
```

(iii)

```
module up_down4bitcounter(up_down, clear, CLK, y_out);  
    input up_down, CLK, clear;  
    output y_out;  
    reg [0:3]A;  
    assign y_out = ~up_down & (A == 4'b1111);  
    always @ (posedge CLK, negedge clear)  
    if (~clear) A <= 4'b0000;  
    else if (up_down) A <= A - 1b'1;  
    else A <= A + 1b'1;  
endmodule
```